

zadanie 1.

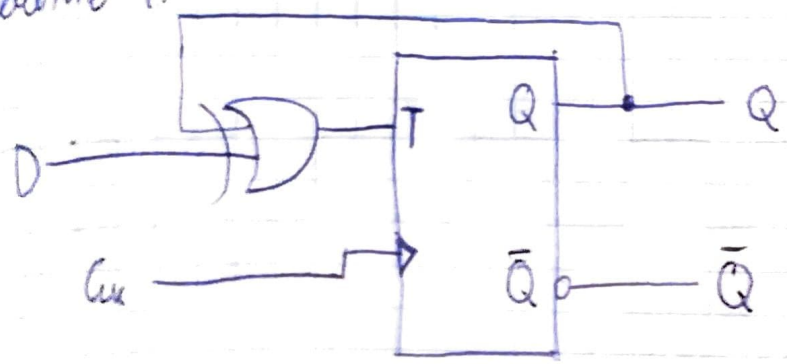

D	Q^-	Q^+	T
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0

---


zadanie 2.

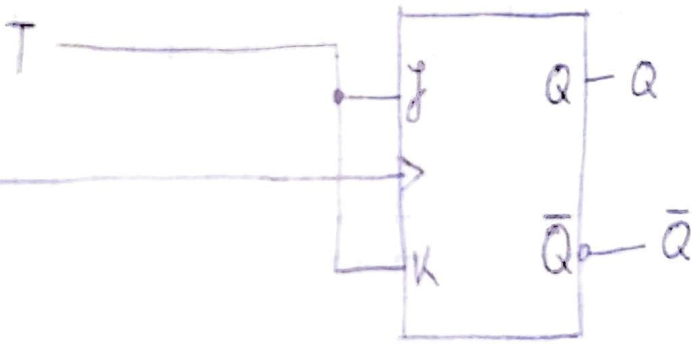


T	Q^-	Q^+	J	K
0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1

---

zadanie 3.

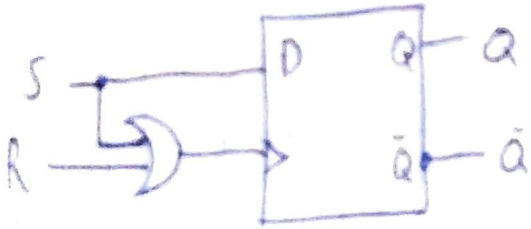


zadanie 4.

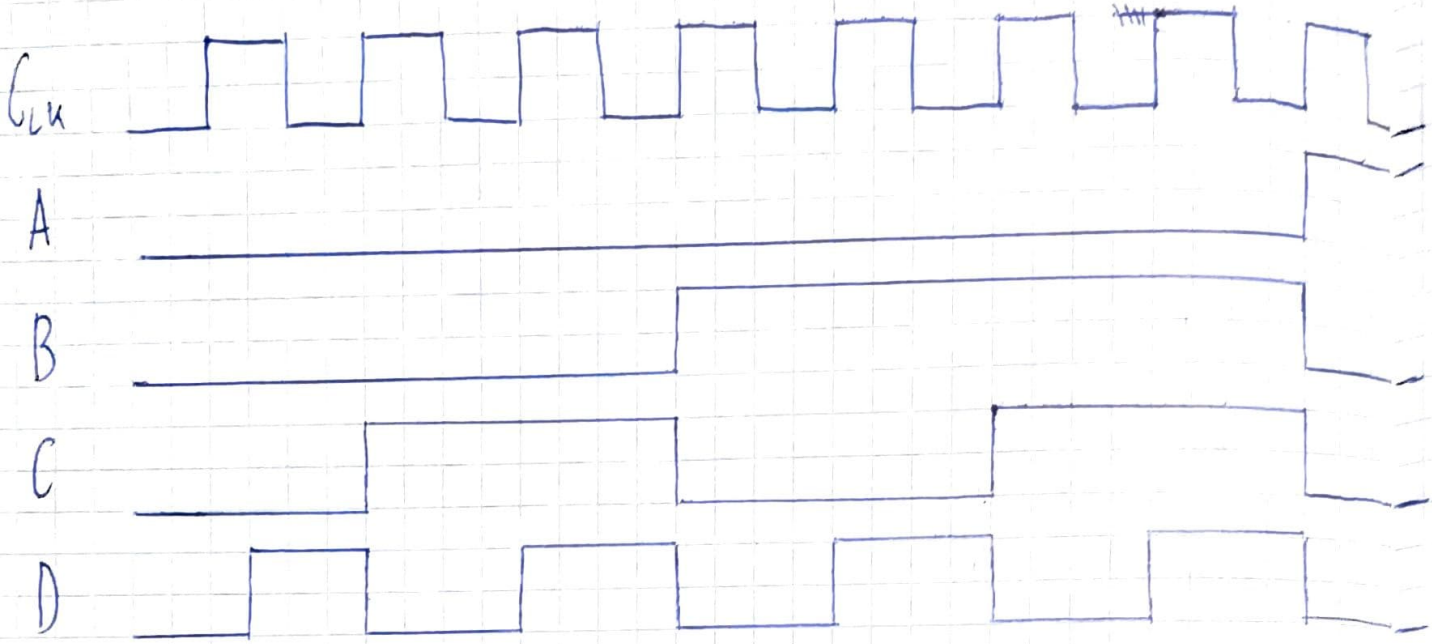

zadanie 5.


graf:

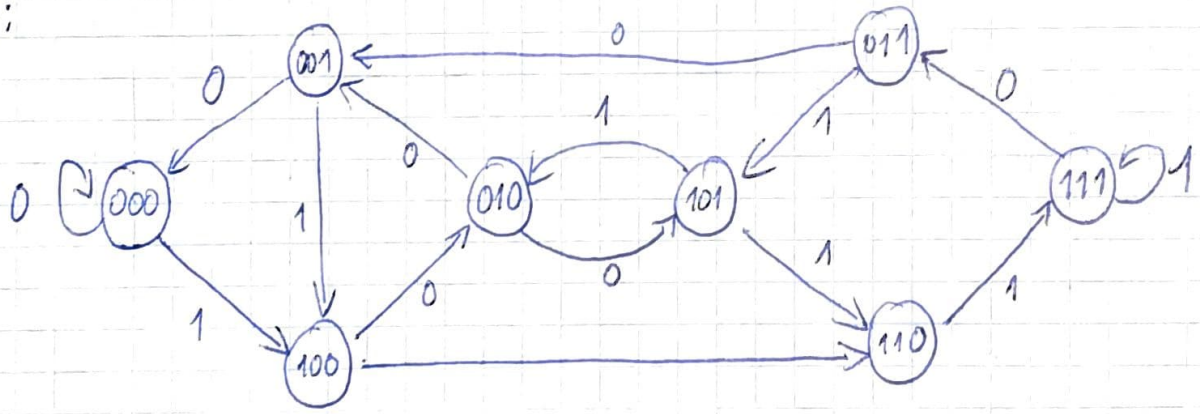


zadanie 6 poniżej ⇓

zadanie 6

schemat:

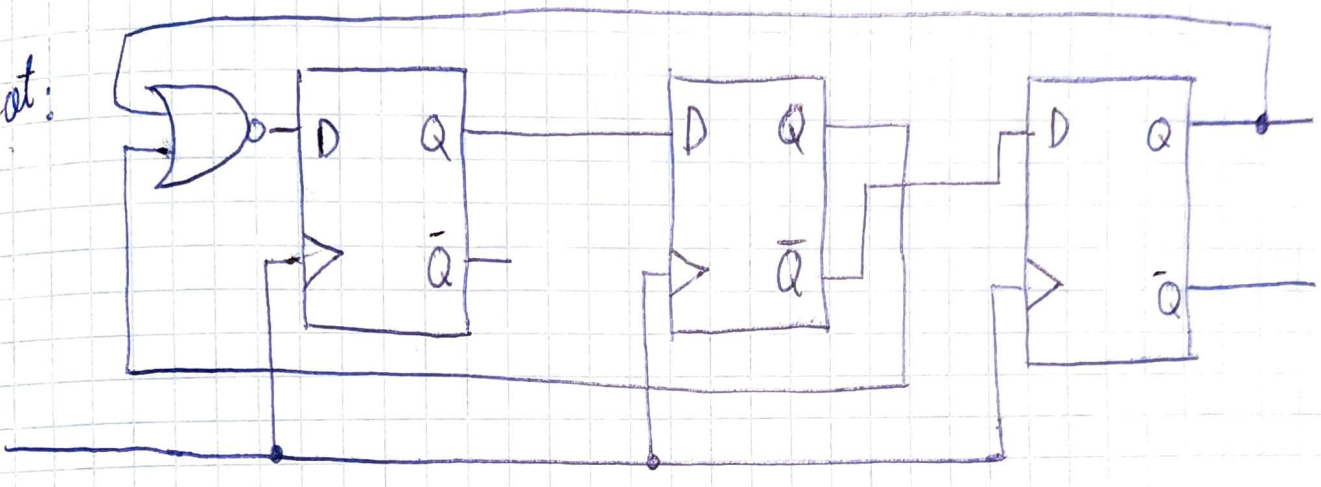

graf:

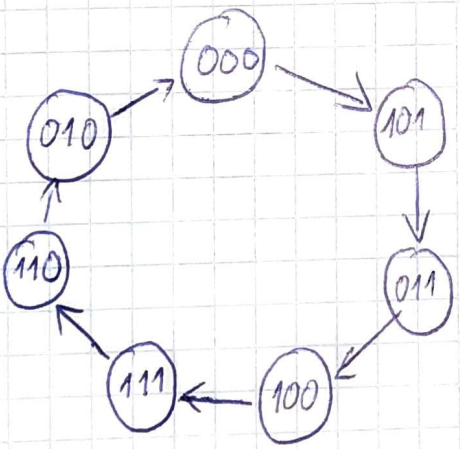

001 - stan zabroniony