Zad. 1.

Q	D	Q+	T
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$T = Q \oplus D$

Zad. 2.

Q	T	Q+	J	K
0	0	0	0	-
0	1	1	1	-
1	0	1	-	0
1	1	0	-	1

Q \ T	0	1
0	0/-	1/-
1	-/0	-/1


$J = K = T$

Zad. 3.

R	S	Q	Q+	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	-	-
1	1	1	-	-

R \ SQ	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	-	-

$D = S + \bar{R} Q$

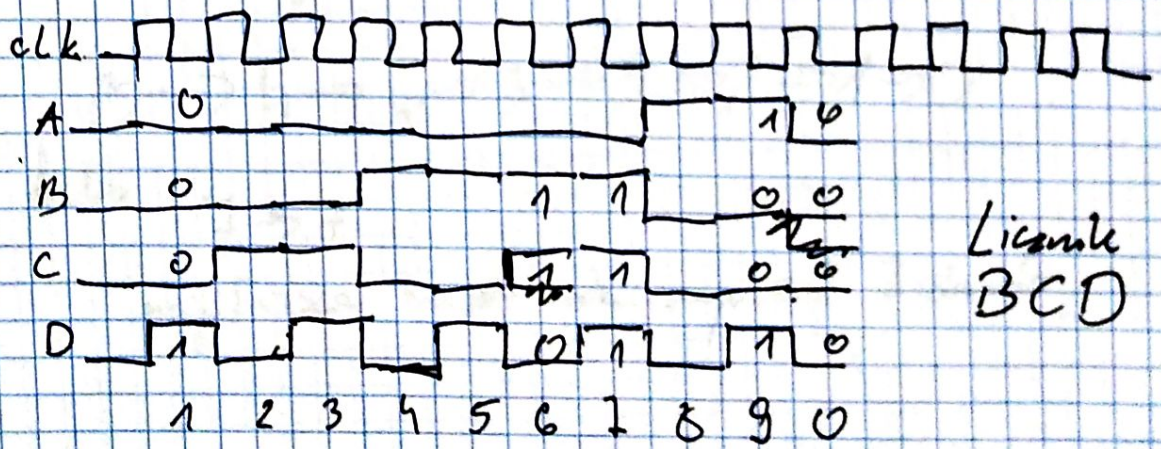


Licznik BCD


Natomiast od stanu 10 trajektoria jest następująca

$10 \to 11 \to 12 \to 13 \to 14 \to 15 \to 0 \to 1 \to 2 \ldots$

Zad 5.

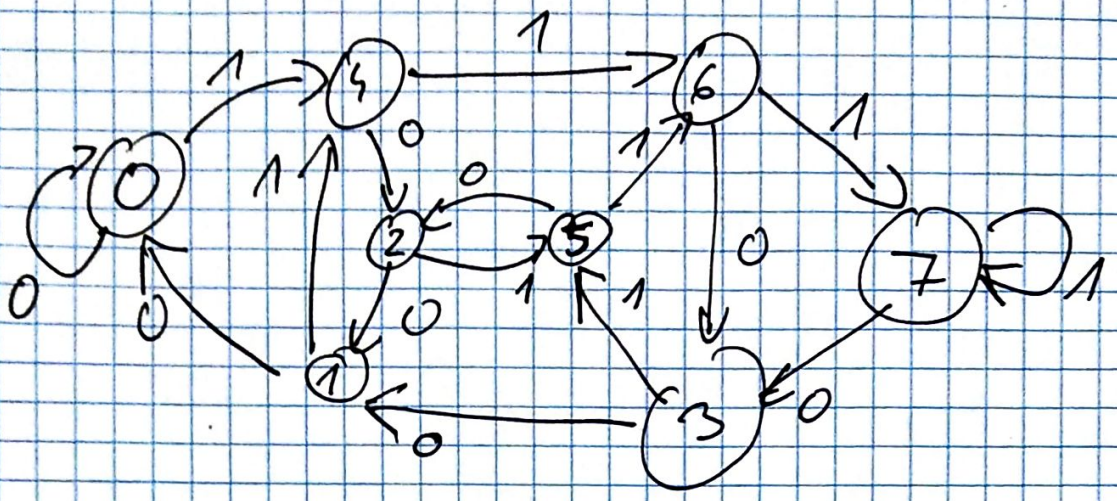

Zad 6

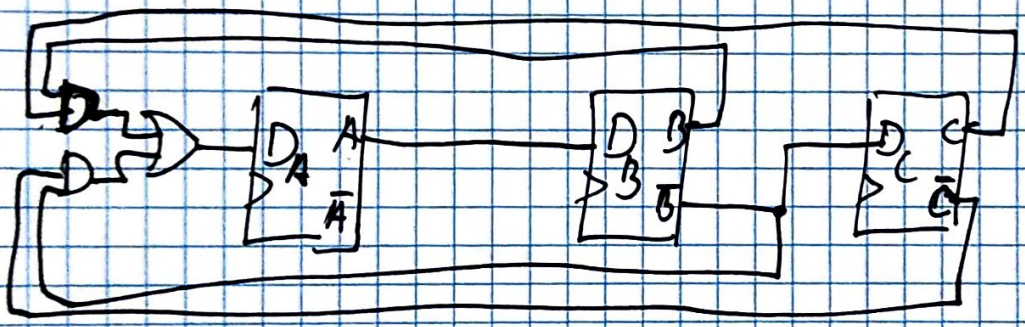

dla każdego przerzutnika dołączony jest sygnał zegarowy CLK pominięty na schemacie

$$0 \to 4 \to 6 \to 3 \to 5 \to 2 \to 1 \to 0$$

lub

$$7 \to 7$$

najdłuższa trajektoria wynosi 7 stanów.