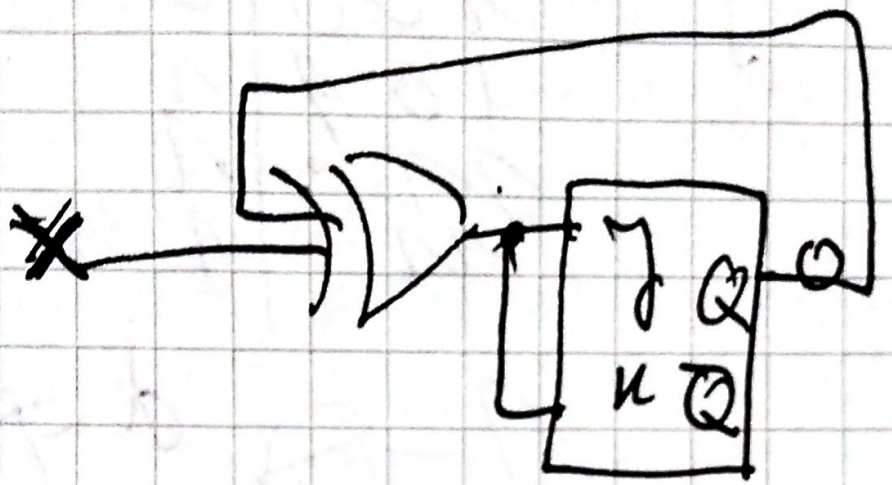



a) we 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
wy 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

b) we 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Zad. 2.


$S = x \oplus R \bar{Q}$

$R = \bar{x}$

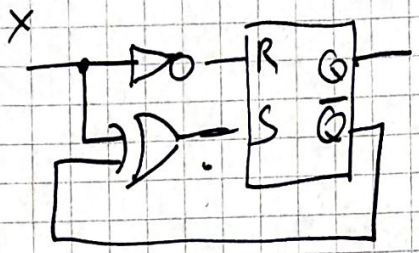

a) we 11011001010 0
↑ na R i S są 1:1 sytuacja niedozwolona

b) we 11011001010 0
11000
↑ 11 na RS

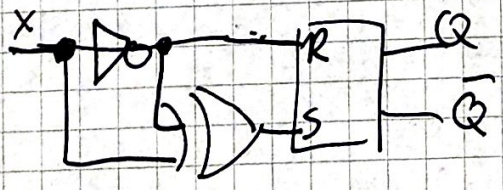

a) we 11011001010 0
11 ↑ R i S 11 !

Zad. 3.

1010 → 0101 → 1010 → 0101 → 1010

$Q_A Q_B Q_C Q_D$	$Q_A Q_B Q_C Q_D$
0000	1000
0001	1000
0010	0001
0011	0001
0100	1010
0101	1010
0110	0101
0111	0101
1000	1000
1001	0100
1010	0101
1011	0101
1100	0110
1101	0110
1110	0111
1111	0111

max 6 stanów np. począwszy od st. 14.

Zad 4.

